



順方向電圧が3Vとすると $141V(100V \times \sqrt{2})/3=47$ となる。  
実際には今回は45個としたが、もう2個少なくても良いかも(明るくなる)。  
この点け方だとほとんど電力を消費しないので省エネ！  
注意点としては整流しっぱなしの事！  
平滑すると電流が流れすぎてLEDが昇天します！  
また当然60Hz(伊豆を除く2エリア以西)で点灯しているので、チラつきます！  
皆さんの工夫で良い物が出来たらご紹介頂ければと思います。

※不安な方はFUSEを入れて下さい！